

ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárhelyi)


Elméleti kérdések:

1. Mekkora az ideális áram-, illetve feszültségmérő belső ellenállása? ①

Áideális árammérő: $R_b = 0$ 0,5

Áideális feszültségmérő: $R_b = \infty$ 0,5

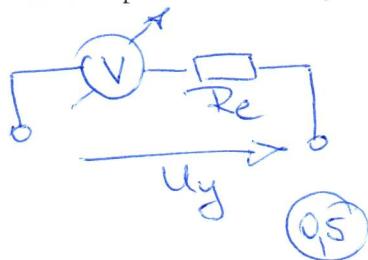
2. Hogyan terjeszthetjük ki egy Deprez-műszer feszültség méréshatárát? Adja meg az elvi rajzot és a számítást, ha a Deprez műszer alap méréshatára U_x , belső ellenállása R_b , a méréndő feszültség pedig U_y ! ①



$$R_e = \frac{U_y - U_x}{U_x} = R_b \left(\frac{U_y}{U_x} - 1 \right) \quad 0,5$$

mert $U_{ee} = U_y - U_x$
és $i_{ee} = i = \frac{U_x}{R_b}$

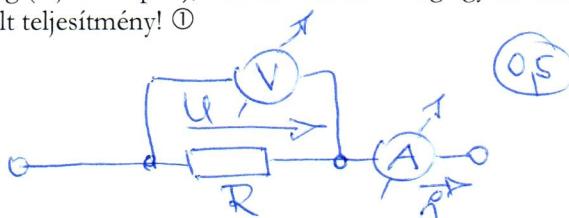
3. Adja meg (rajz és képlet), miként mérhető meg egy árammérővel és egy feszültségmérővel egy ellenállás által disszipált teljesítmény! ①



$$P = U \cdot I \quad 0,5$$

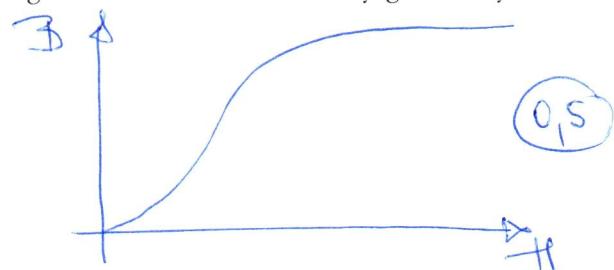4. Mi az összefüggés a mágneses indukció és a mágneses télerősség között vákuumban és vasanyagban? Milyen a vasra jellemző B-H görbe (rajz)! ①

Vákuumban: $B = \mu_0 H$
Vasban: $B = \mu_0 \mu_r H$ } 0,5
vaon
 $B - H$ görbe



5. Írja fel (ill. vezesse le a huroktörvényből) az RL kör tranziensére vonatkozó differenciál egyenletet! ①

$$M_{oe} = R \cdot i + L \frac{di}{dt} \quad 0,5$$

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L} i + \frac{1}{L} M_{oe} \quad 0,5$$


6. Mi a rezonanciafrekvencia? ①

Egy váltakozó feszültségről táplált hálózat arányfrekvenciája, ahol a hálózat eredő impedanciájának képlete nem nulla (vaon: a hálózat által felvett áram fázisban van a tápláló feszültséggel)

ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárhelyi)

Gyakorlati kérdések:

7. Egy mágneses körben (1. ábra) a légrésben az indukció $B_\delta = 2 \text{ Vs/m}^2$ Mekkora áramerősség szükséges ehhez? A tekercs menetszáma $N = 1000$, a vasmag vastagsága 40 mm, az 1. ábrán az adatok mm-ben vannak megadva. A vasmag B-H görbüjének töréspontos közelítése: $B=0,9 \text{ Vs/m}^2$ értéknél $H=270 \text{ A/m}$ (töréspont); $B=1,4 \text{ Vs/m}^2$ értéknél $H=1520 \text{ A/m}$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am}$ ④

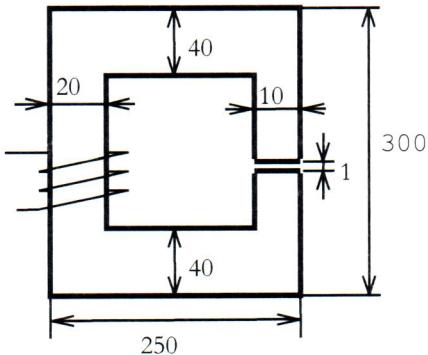

1. ábra: A 7. feladat mágneses köre

	B	H	l_k [mm]	anyag	
leg-rés	2	$\frac{2}{\mu_0}$	1	levágó	μ_0
10	2	3020	253	vas	B-H
20	1	520	260	vas	B-H
40	0,5	150	470	vas	B-H

Táblázat: ③

Minden másik adat:
(-0,5)

$$l_{10} = 300 - \frac{40}{2} - \frac{40}{2} - 1 = 253 \text{ mm}$$

$$l_{20} = 300 - \frac{40}{2} - \frac{40}{2} = 260 \text{ mm}$$

$$l_{40} = 2 \left(250 - \frac{20}{2} - \frac{10}{2} \right) = 470 \text{ mm}$$

$$H_{40} = 270 \cdot \frac{0,5}{0,9} = 150 \text{ T/m}$$

$$H_{20} = 270 + (1520 - 270) \frac{1 - 0,9}{1,4 - 0,9} = 520 \text{ T/m}$$


$$H_{10} = 270 + (1520 - 270) \frac{2 - 0,9}{1,4 - 0,9} = 3020 \text{ T/m}$$

Gerjektori $-i_0$: $N \cdot i = \sum_i H_i l_i$

$$i = \frac{\frac{2}{\mu_0} \cdot 10^{-3} + 3020 \cdot 0,253 + 520 \cdot 0,26 + 150 \cdot 0,47}{1000} = \underline{\underline{2,579 \text{ A}}} \quad \textcircled{1}$$

ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárhelyi)

8. Mekkora a 2. ábrán látható hálózatban az I_A , I_B , I_C áramok abszolút értéke? Rajzoljon feszültség-áram vektorábrát, amely tartalmazza a hálózatban található elemek (összes áramköri elem) feszültségeit és áramait, valamint a tápláló feszültségeket is! Egy külön ábrában mutassa meg, hogyan kapható meg a csillagpontból a földpont felé folyó áram értéke, és számolja ki ezen áram pontos értékét is! ④

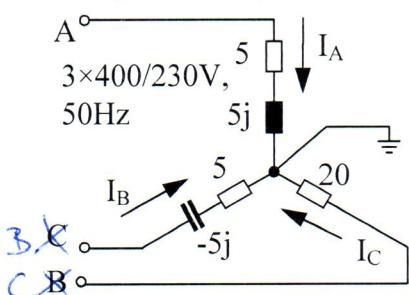

2. ábra: A 8. feladat áramköre


$$I_A = \frac{230}{5+5j} = \frac{46}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = 23 - j23 \text{ A}$$

$$|I_A| = \sqrt{23^2 + 23^2} = \underline{\underline{32,52 \text{ A}}}$$

$$I_B = \frac{230}{5-5j} = 23 + j23 \text{ A}$$

$$|I_B| = \sqrt{23^2 + 23^2} = \underline{\underline{32,52 \text{ A}}}$$


$$I_C = \frac{230}{20} = 11,5 \quad |I_C| = \underline{\underline{11,5 \text{ A}}} \quad \textcircled{1}$$

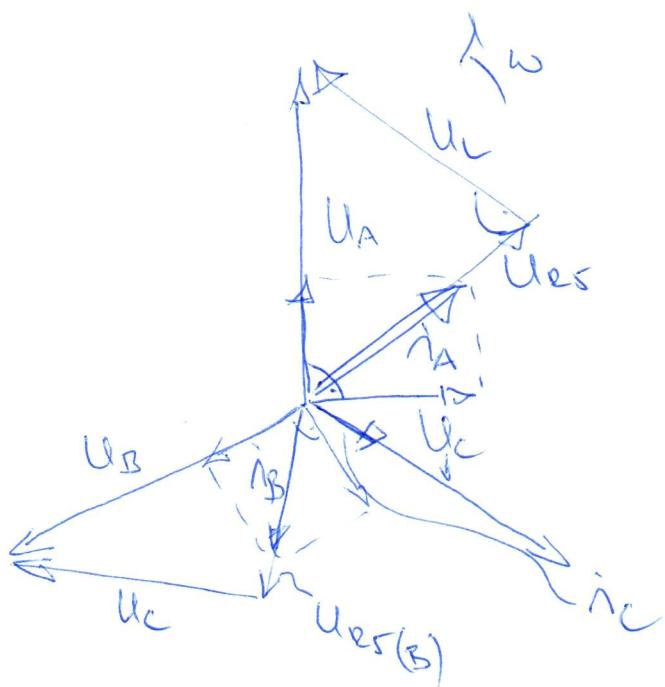

① Rendkívül négyhely
vélhető: $\textcircled{0,5}$

2%

8. polytäti

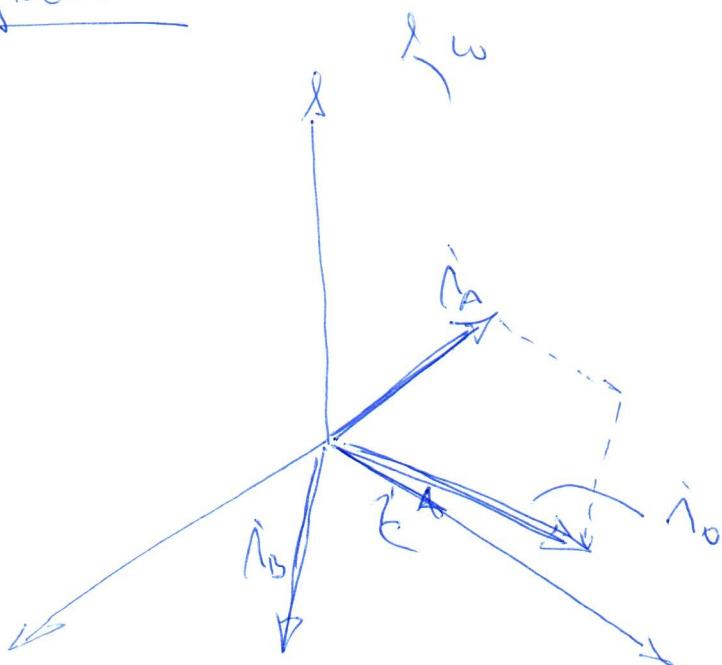

Csak, ha körön
ábra: ①

No miniat

①

Közös Koordináta rendszer

$$I_A = 23 - j23 \text{ A}$$

$$I_B = \frac{230 \cdot \cos 120^\circ + j230 \cdot \sin 120^\circ}{5-5j} = \frac{-115 + j199}{5-5j} =$$

$$\approx \frac{-23+40j}{1-j} \cdot \frac{1+j}{1+j} = \frac{-63+17j}{2} = -31,5 + 8,5j$$

$$I_C = \frac{230 \cdot \cos 240^\circ + j230 \cdot \sin 240^\circ}{20} = \frac{-115 - j199}{20} =$$


$$\approx -5,75 - 10j$$

$$I_0 = I_A + I_B + I_C = -14,25 - j24,5$$

$$|I_0| = \sqrt{14,25^2 + 24,5^2} = \underline{\underline{28,34 \text{ A}}}$$

ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárhelyi)

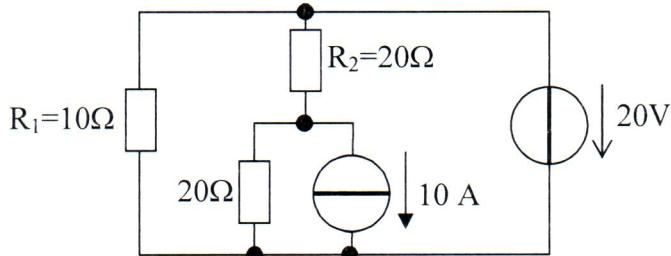
9. Mekkora a 3. ábrán szereplő hálózatban található R_1 és az R_2 ellenállás teljesítménye? A feladatot szuperpozícióval oldja meg! ④



(R_1 közvetlenül a 20V-os fesz. gen.-re kapcsolódik, így $U_{R_1} = 20V$, $P_{R_1} = \frac{20^2}{10} = 40W$)

3. ábra: A 9. feladat áramköre

1. rész:

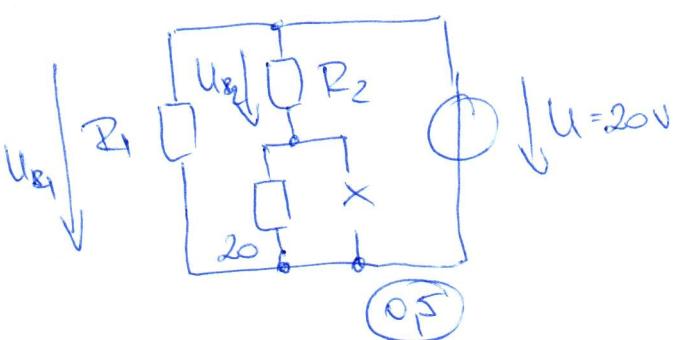


$$U_{R_1}' = 20V \quad (\text{közvetlenül a fesz. gen. os})$$


$$U_{R_2}' = \frac{R_2}{R_2 + 20} \cdot 20V = 10V \quad (0,5)$$

ta

2. rész

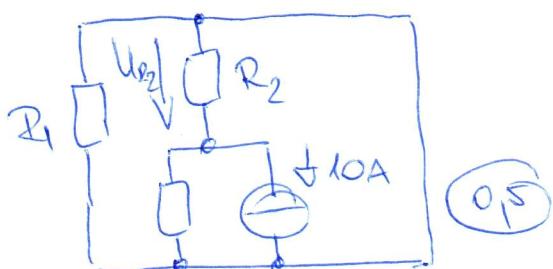
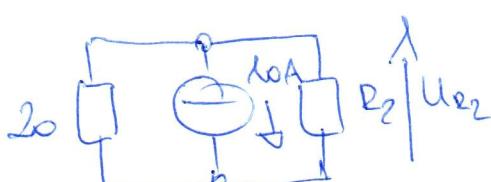
$$U_{R_1}'' = 0V \quad (\text{önidreárasva a fesz. gen. teljesítői által}) \quad (0,5)$$



$$i_{R_2} = 10A \cdot \frac{20}{20 + R_2} = 5A$$

$$U_{R_2}'' = R_2 \cdot i_{R_2} = 5A \cdot 20 = 100V \quad (\text{ref. irányúan ezenél.}) \quad (0,5)$$

%

9. folytatás

Superpozíció

$$U_{\text{R}_1} = U_{\text{R}_1}^I + U_{\text{R}_1}^{II} = 20V$$

$$P_{\text{R}_1} = \frac{20^2}{10} = 40W$$

(0,5)


$$U_{\text{R}_2} = U_{\text{R}_2}^I + U_{\text{R}_2}^{II} = 110V$$

$$P_{\text{R}_2} = \frac{110^2}{20} = 605W$$

(0,5)


ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA I. (1. zárhelyi)

10. Rajzolja fel és írja fel analitikusan is a 4. ábrán szereplő hálózatban értelmezett $i(t)$ és $u_L(t)$ függvényeket! Számítsa ki az időállandót ($L=10\text{mH}$)! ④

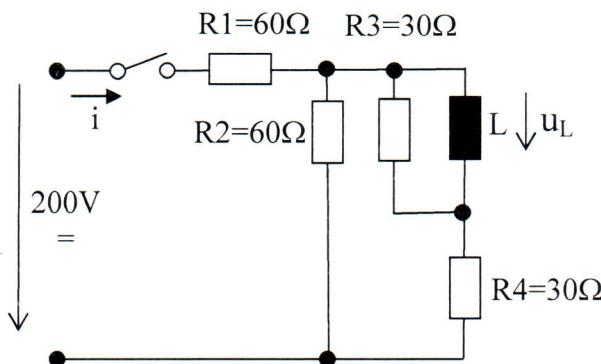

4. ábra: A 10. feladat áramköré

$t=0$: $L \rightarrow$ nulladás

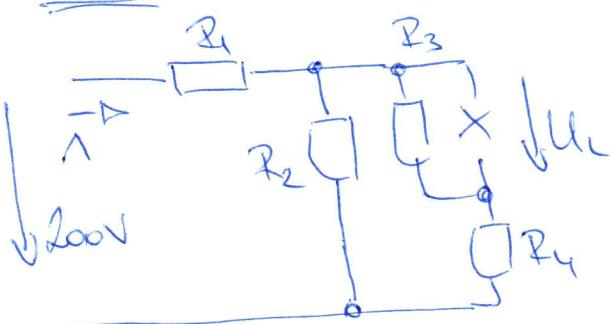

$$R_{eq} = [(R_3 + R_4) \times R_2] + R_1 = 90\Omega$$


$$i = \frac{200}{90} = 2,22 \text{ A} \quad (0,5)$$

$$i_{R_3} = i \cdot \frac{R_2}{R_2 + (R_3 + R_4)} = 2,22 \cdot \frac{60}{60 + (30 + 30)} =$$

$$= 1,11 \text{ A}$$

$$U_{R_3} = U_L = R_3 \cdot i_{R_3} = 33,3 \text{ V} \quad (0,5)$$

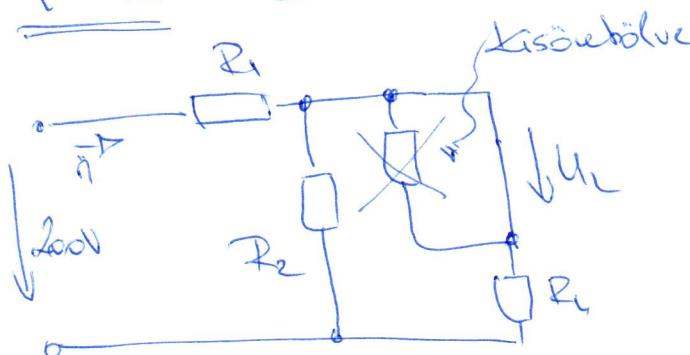$t \rightarrow \infty$ $L \rightarrow$ rövidtár




$$U_L = 20 \text{ V} \quad (0,5)$$

$$R_{eq} = (R_4 \times R_2) + R_1 = 80\Omega$$

$$i = \frac{200}{80} = 2,5 \text{ A} \quad (0,5)$$


%

10. folytatás

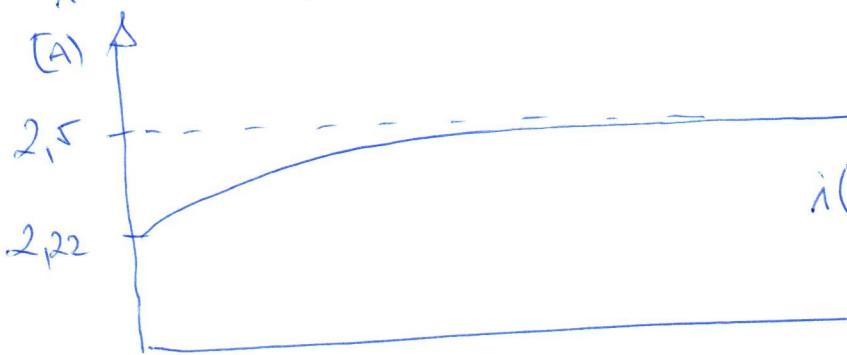

$$i(t) = 2,22 + 0,28 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \text{ [A]}$$


(0,5)

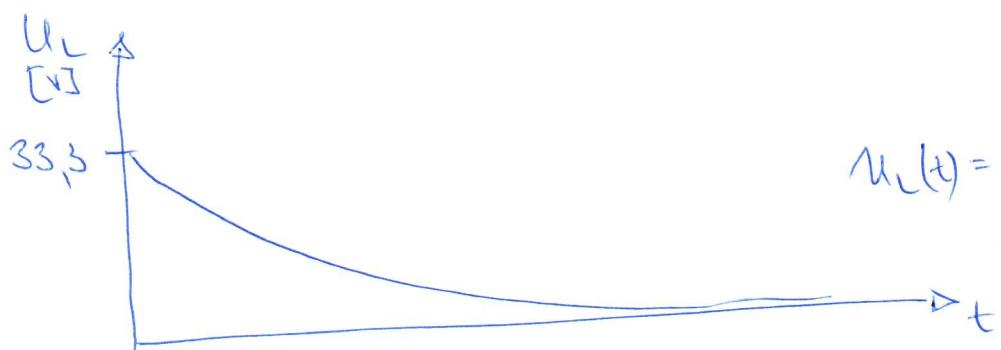

$$U_L(t) = 33,3 e^{-\frac{t}{T}} \text{ [V]}$$

(0,5)

T:

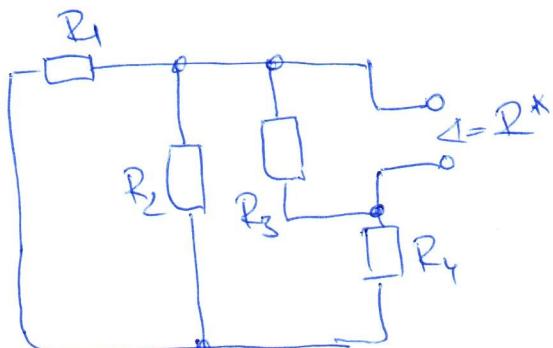

$$\begin{aligned} R^* &= [(R_1 \times R_2) + R_4] \times R_3 = \\ &= [(60 \times 60) + 30] \times 30 = 60 \times 30 = \\ &= 1800 \end{aligned}$$

(0,5)

$$T = \frac{L}{R^*} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{20} = \underline{\underline{0,5 \mu s}}$$

(0,5)