MÉRŐLAP - 1. mérés: Egyenáramú mérések és négypólusok

1) Deprez alapműszer kitérése a beállított előtét ellenállással: U_{max} = ... V

2) Potenciométer jelleggörbéjének mérése

β (°)	U_0 (V)	U_T (V)

3) Sorosan kapcsolt ellenállások mérése

Ellenállás értékek: R_1 = ...Ω R_2 = ... Ω R_3 = ...Ω

Átfolyó áram: I = ... mA

Tápfeszültség: U = ... V

Ellenállás feszültségek: U_1 = ... V U_2 = ...V U_3 = ... V

4) Négypólus paraméterek mérése

	Bemenő		Kimenő	
	U_1 (V)	I_1 (mA)	U_2 (V)	I_2 (mA)
Z_{11}				
Z_{12}				
Z_{21}				
Z_{22}				
terhelt				

....

név, Neptun-kód dátum laborvezető aláírása